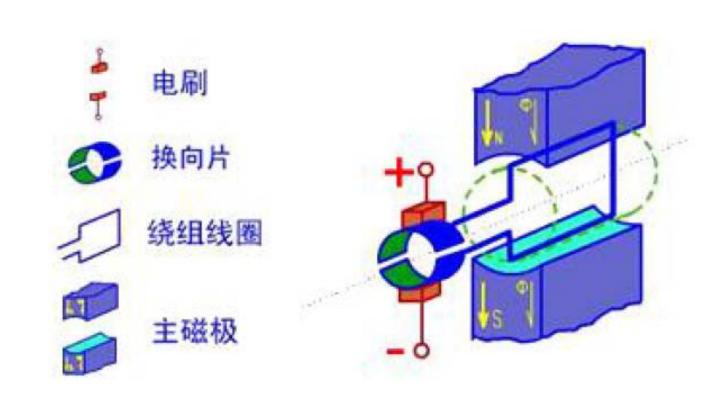


电机与运动控制

直流减速电机


- 机器人的腿
- 直流电机+减速器
- 直流电机(铝壳):
 - 直流通电后电机转动, 极性决定转向,电压控 制转速
- 减速器(黄色):
 - 降低转速,增加扭矩



直流电机原理示意

电机控制

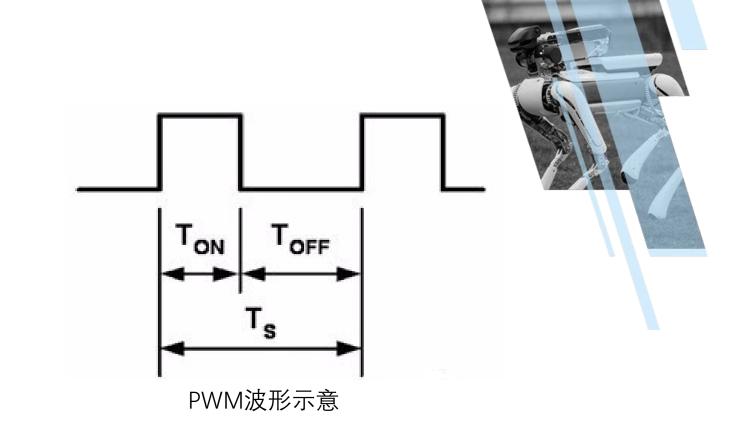- ●调向
 - 上正下负 正转
 - 下负上正 反转
- ●调速
 - 改变电压
 - 如何在数字电路实现电压的平滑改变?
 - PWM脉冲宽度调制
 - PWM占空比




系统库函数 设置输出引脚 PWM占空比 要设定的引脚编号 (引脚编号旁有~的 可以输出PWM)

PWM占空比 0-255 ->0%-100%

analogWrite(6,200);

电机驱动

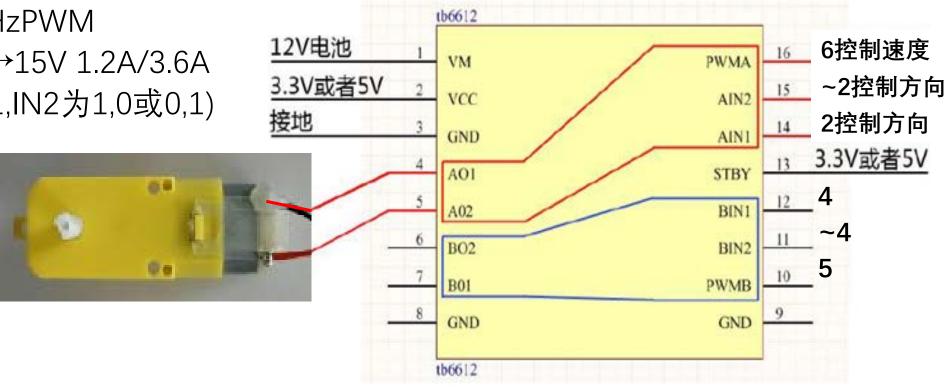- 电机需要的电压、电流都远大于单片机IO口提供的电压和电流。 需要一个电路. 将单片机的控制信号转化为电机的驱动电流
- TB6612特性
 - 最大100KHzPWM
 - 5v 25mA →15V 1.2A/3.6A
 - 正反转(IN1,IN2为1,0或0,1)
 - 过热保护
 - 低压保护



单侧电机控制

• 根据硬件电路定义引脚

```
#define Right_motor_pwm 6 //右电机控速管脚 PWMB
#define Right_motor_go 2 //右电机前进管脚
#define Left_motor_pwm 5 //左电机控速管脚 PWMA
#define Left_motor_go 4 //左电机前进管脚
```


●右前进,速度70

```
digitalWrite(Right_motor_go, LOW); //右电机前进使能 analogWrite(Right_motor_pwm, 70);
```

•右后退,速度70


```
digitalWrite(Right_motor_go, ____); //右电机前进使能 analogWrite(Right_motor_pwm, 70);
```

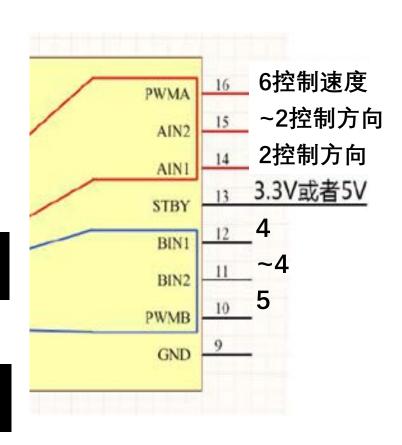
- 使用这些引脚之前别忘了设置它们的输入输出模式
- 想一想,如果电机转动方向与我们希望的相反,会是什么原因,要怎么解决?



运动控制

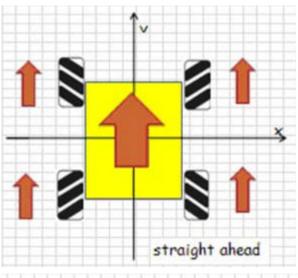- 四个轮子分为左右两组
- ●前进
 - 左右正转
- ●后退
 - 左右反转
- ●左转
 - 左反右正
 - 左速<右速
- ●右转
 - 左正右反
 - 左速>右速



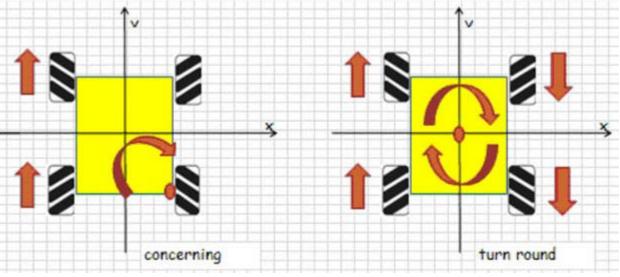



模块化程序

Arduino和C语言中允许将若干个函数、变量、宏等放置在其他文件中,我们可以利用这一特性将某一类用途的代码放在一个单独的文件中,封装成模块,模块间可以互相调用函数。

• carMove的范例代码中就将车辆运动控制的代码单独放进

carMove.ino文件中

- 主文件: src.ino
 - void setup()
 - void loop()
- 小车运动模块: carMove.ino
 - 相关引脚宏定义
 - void carInit()//初始化
 - void carMove(int,int)//电机控制



不同的模块可以通过IDE中 代码区上方的标签来选择

carMove模块

```
//右电机前进管脚
#define Right_motor_go 2
//右电机控速管脚 PWMB
#define Right motor pwm 6
//左电机控速管脚 PWMA
#define Left_motor_pwm 5
//左电机前进管脚
#define Left motor go 4
void carInit()
  pinMode(Left_motor_go, OUTPUT);
  pinMode(Right_motor_go, OUTPUT);
  pinMode(Left_motor_pwm, ?);
  pinMode(Right_motor_pwm, ?);
```

```
void carMove(int leftSpeed, int rightSpeed)
 if (leftSpeed > 255)//如果用户给定速度大于255
   leftSpeed = ?;
 if (leftSpeed < -255)//如果用户给定速度小于-255
 leftSpeed = -255;
 if (leftSpeed < 10 && leftSpeed > -10)
   leftSpeed = 0;
 if (leftSpeed >= 0 && leftSpeed <= 255){
   digitalWrite(Left_motor_go, LOW); //左电机前进
   analogWrite(Left_motor_pwm, leftSpeed);
  else if (leftSpeed < 0 && leftSpeed >= -255){
   leftSpeed = 0 - leftSpeed;
   digitalWrite(Left_motor_go, HIGH); //左电机后退
   analogWrite(Left_motor_pwm, leftSpeed);
 //....右侧电机控制
```

src主模块

```
void setup() {
   // put your setup code here, to run once:
   Serial.begin(9600);//串口初始化,设置波特率
   carInit();//车辆电机初始化
}
```

任务

• 以 10.2 的程序为基础,完成对"?" 部分的内容替换,并修改其他部分程序。让机器人可以走出一个 正方形

```
void loop() {
Serial.println("Forward ");
carMove(?,?);//左右侧轮前进,车辆前进
delay(?);//延时1s
Serial.println("Back ");
carMove(-?,-?);//左右侧轮后退,车辆后退
delay(1000);
Serial.println("Left ");
carMove(-?,?);//左轮后退,右轮前进,车辆左转
delay(?);
Serial.println("Right ");
carMove(?,-?);//左轮前进,右轮后退,车辆右转
delay(1000);
Serial.println("Stop ");
carMove(0,0);//左轮0, 右轮0, 车辆停止
delay(1000);
```